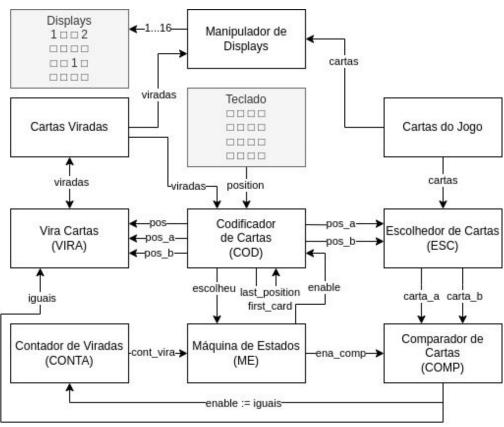


# Jogo da Memória

Circuitos Lógicos


Beatriz Gouveia Gadelha Isaac Marlon da Silva Lourenço

#### Diagrama de blocos




### Simulação


#### Caso 1 - Início do jogo

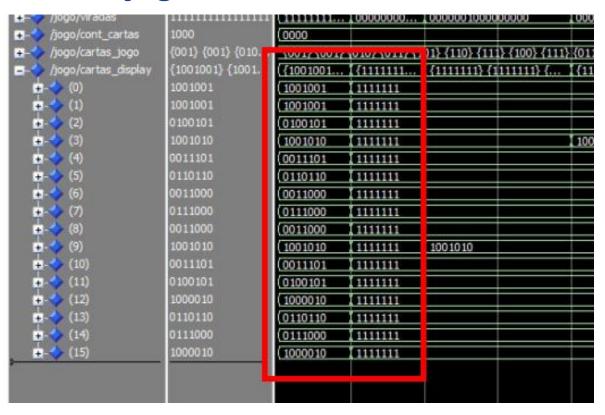

#### Caso 2 - Cartas Iguais

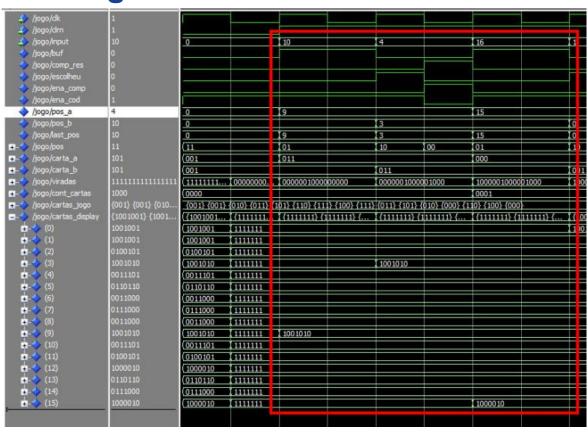


#### Caso 3 - Cartas diferentes

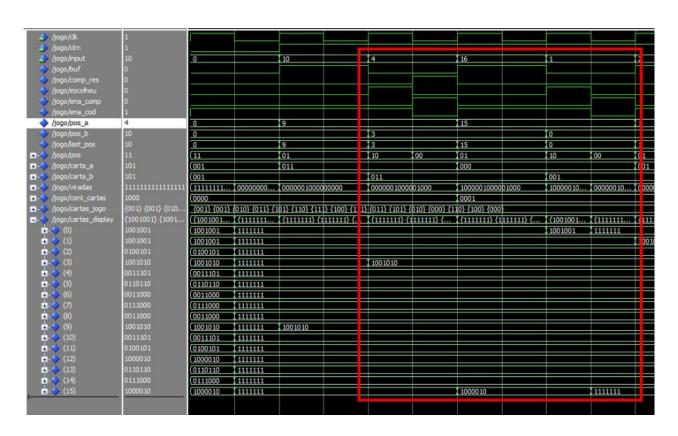


### Caso 4 - Carta já virada

/jogo/cartas_jogo /jogo/cartas_display /jogo/cartas_display /jogo/cartas_display /jogo/cartas_display /jogo/cartas_jogo	{001} {001} {010 {1001001} {1001 1001001 1001001 0100101	{001} {001} { ({1001001 1001001 1001001 1111111	010} {011} {1 {1001001	01} {110 [{10010
	1001010	1001010		
III → (11)	0011101			
<b>⋣</b> - <b>◇</b> (5)	0110110	0110110	1111111	
<b>±</b> - <b>♦</b> (6)	0011000	11111111		
<b>□</b> ◆ (7)	0111000	0111000	1111111	

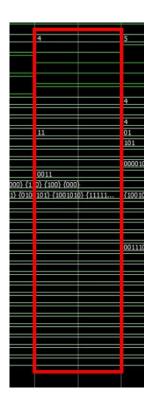

#### Caso 5 - Fim de jogo

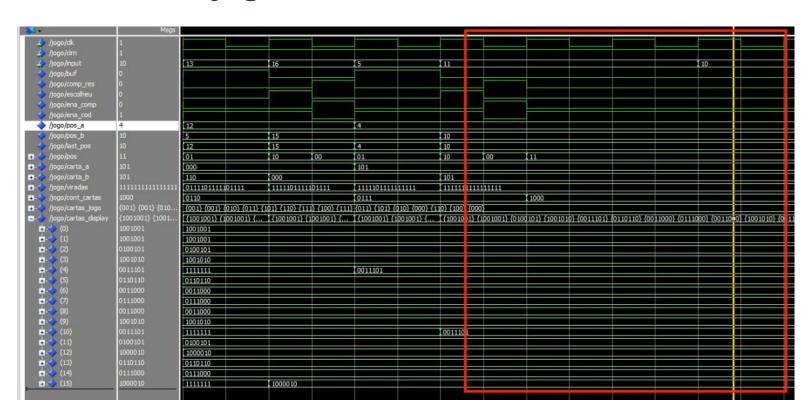



# Jogo da Memória

Circuitos Lógicos

Beatriz Gouveia Gadelha Isaac Marlon da Silva Lourenço